
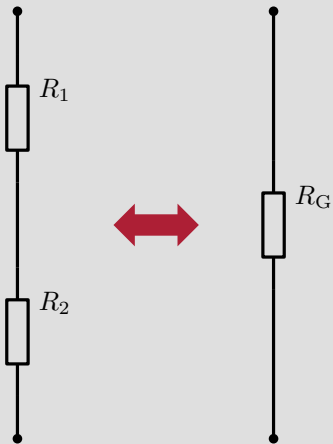


Ohmsches Gesetz

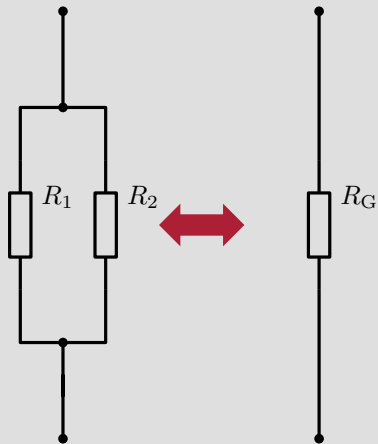

Reihenschaltung



Parallelschaltung